

## 2023级 《电路》(2) 回忆卷

1、串联谐振, 给  $I_{\max}$ ,  $V_c$

(1) 求  $R, L, C$ 。

(2) 求  $Q, BW$

2、三相电

课本 P291 12-2 类似

3、课本 P354 14-16 原题

4、课本 P390 15-9 原题

5、 $\pi$  参数矩阵 (简单)

6、T 参数矩阵 + 级联

7、H 参数矩阵, 求  $\frac{V_2(s)}{V_1(s)}$   $\frac{V_s(s)}{V_2(s)}$

课本 P412 16-9 原题

8、课本 P447 17-10 原题